
Sähköpiiri

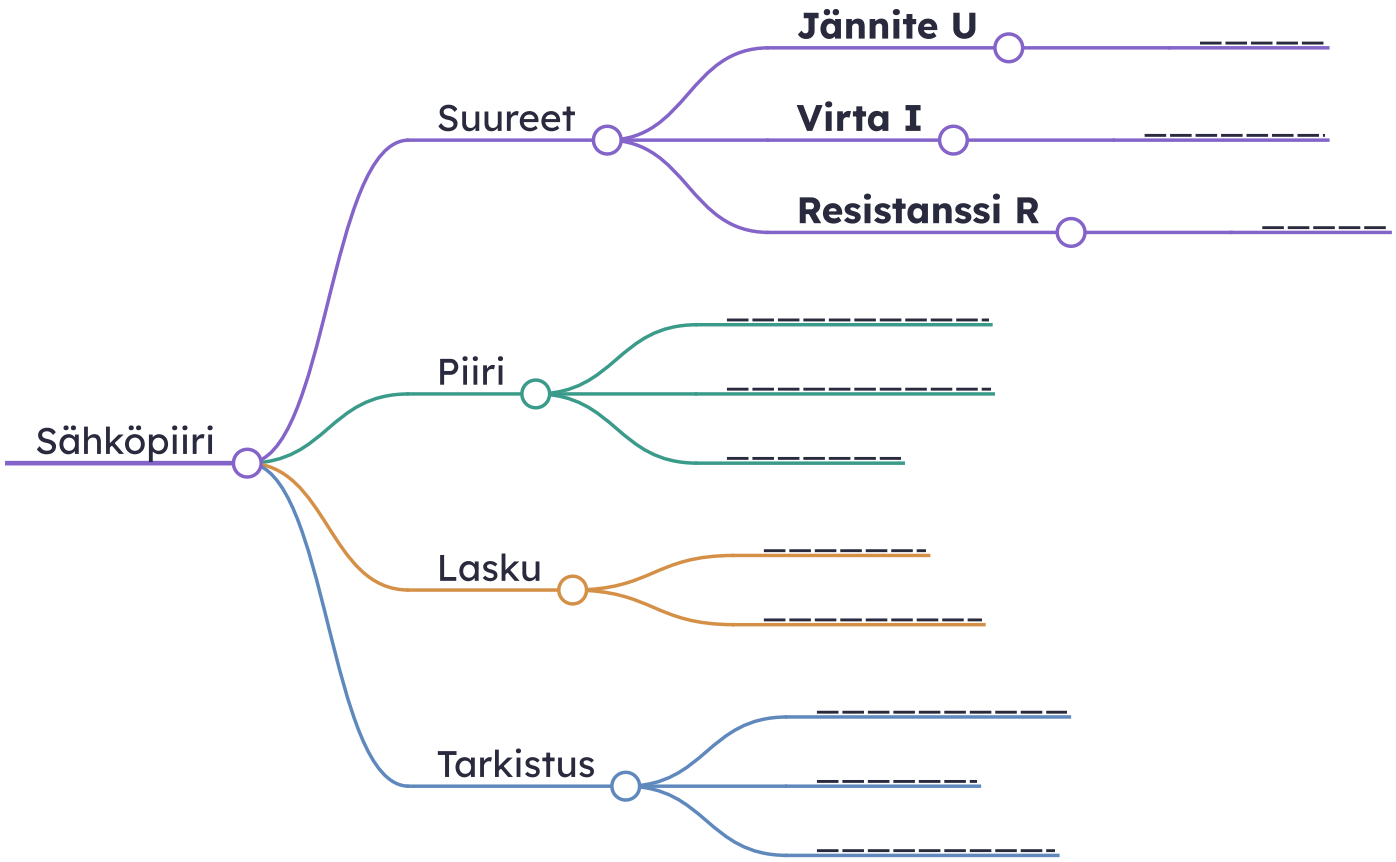
Täydennä haarat muistinvaraisesti käsitteillä ja selityksillä. Vertaa seuraavan sivun vastauksiin.



Nimi _____ Päiväys _____

Sähköpiiri

Yhdistä virta, jännite ja resistanssi.

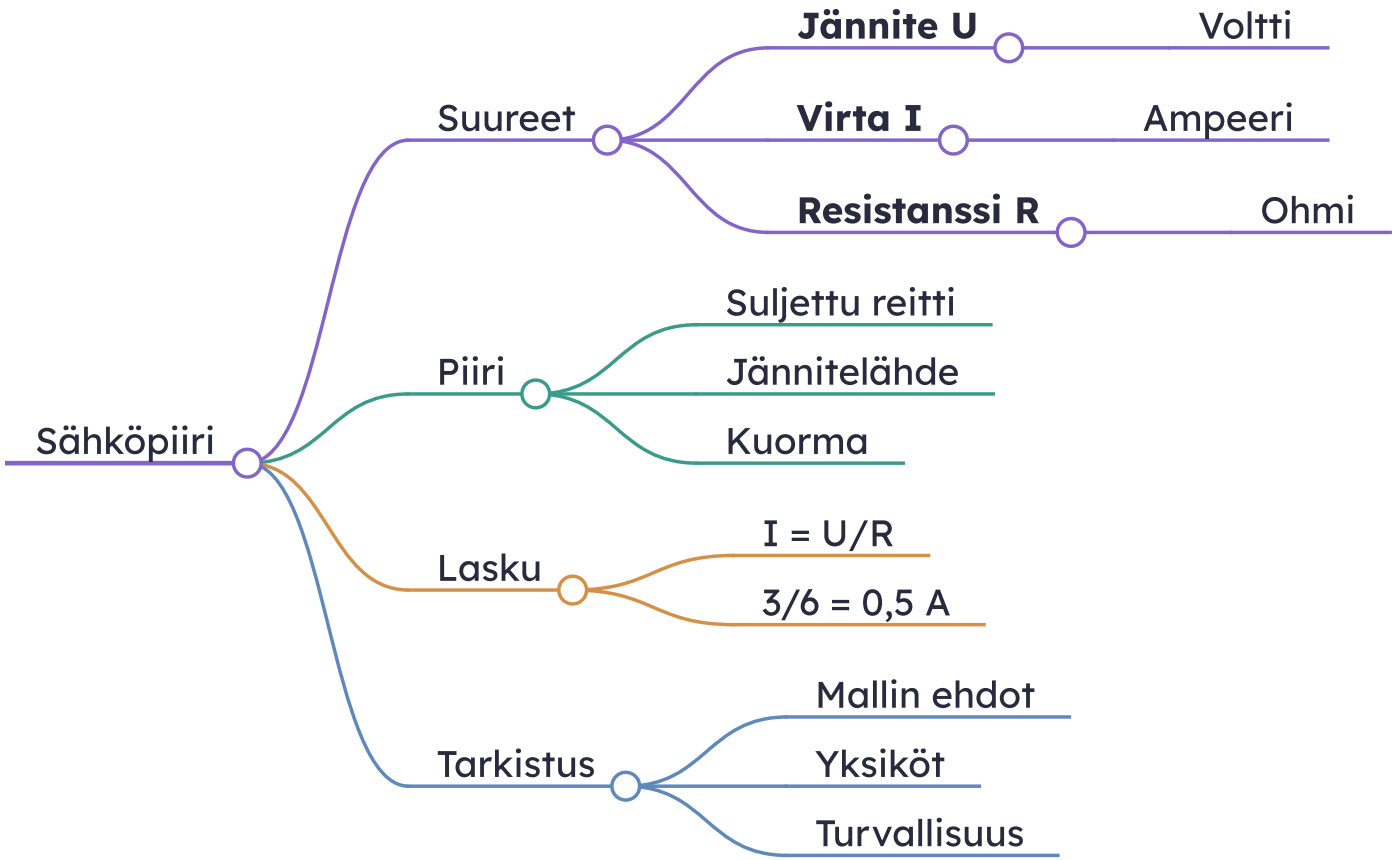

Lue yksi haara kerrallaan. Peitä yksityiskohdat ja selitä ne omin sanoin.