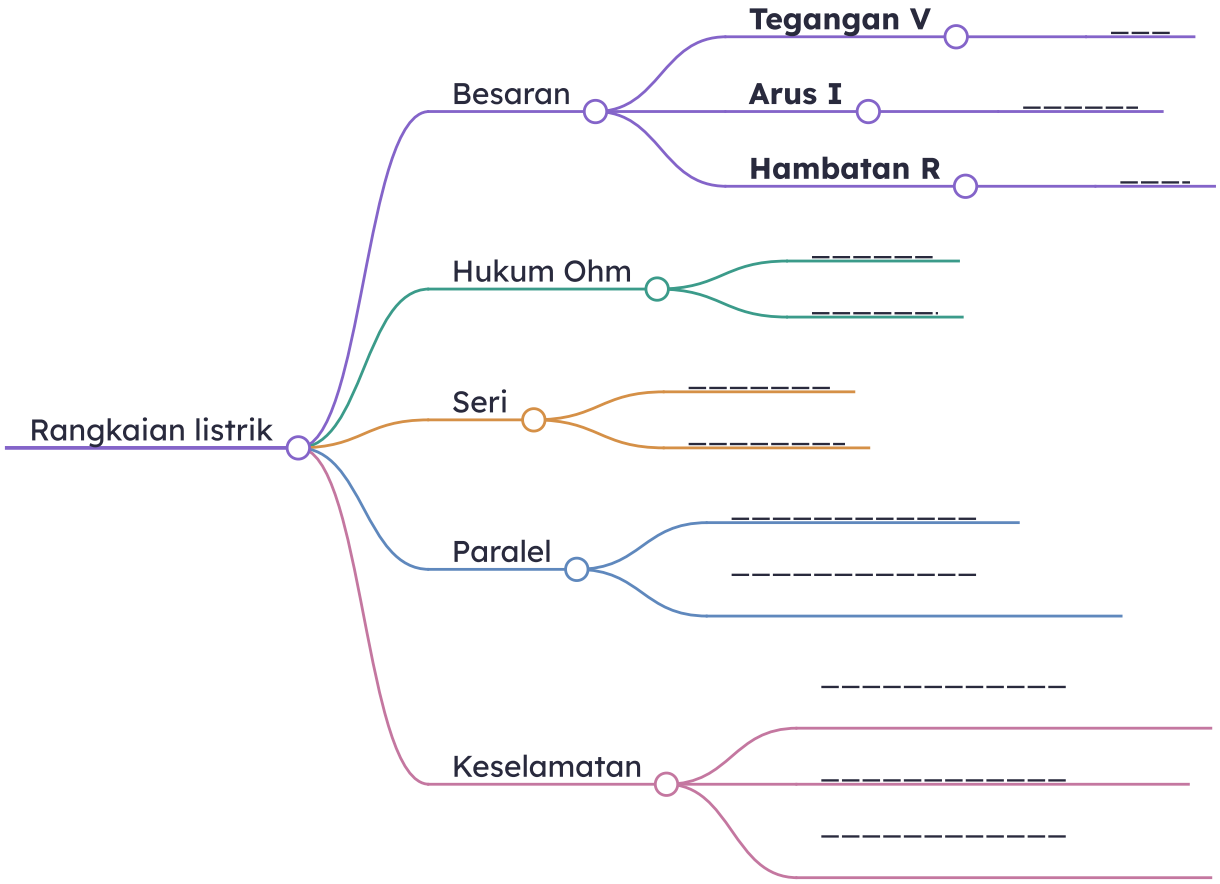
# Rangkaian listrik


Isi cabang dengan kata kunci dan penjelasan dari ingatan. Bandingkan dengan kunci pada halaman berikutnya.




Nama _____ Tanggal _____
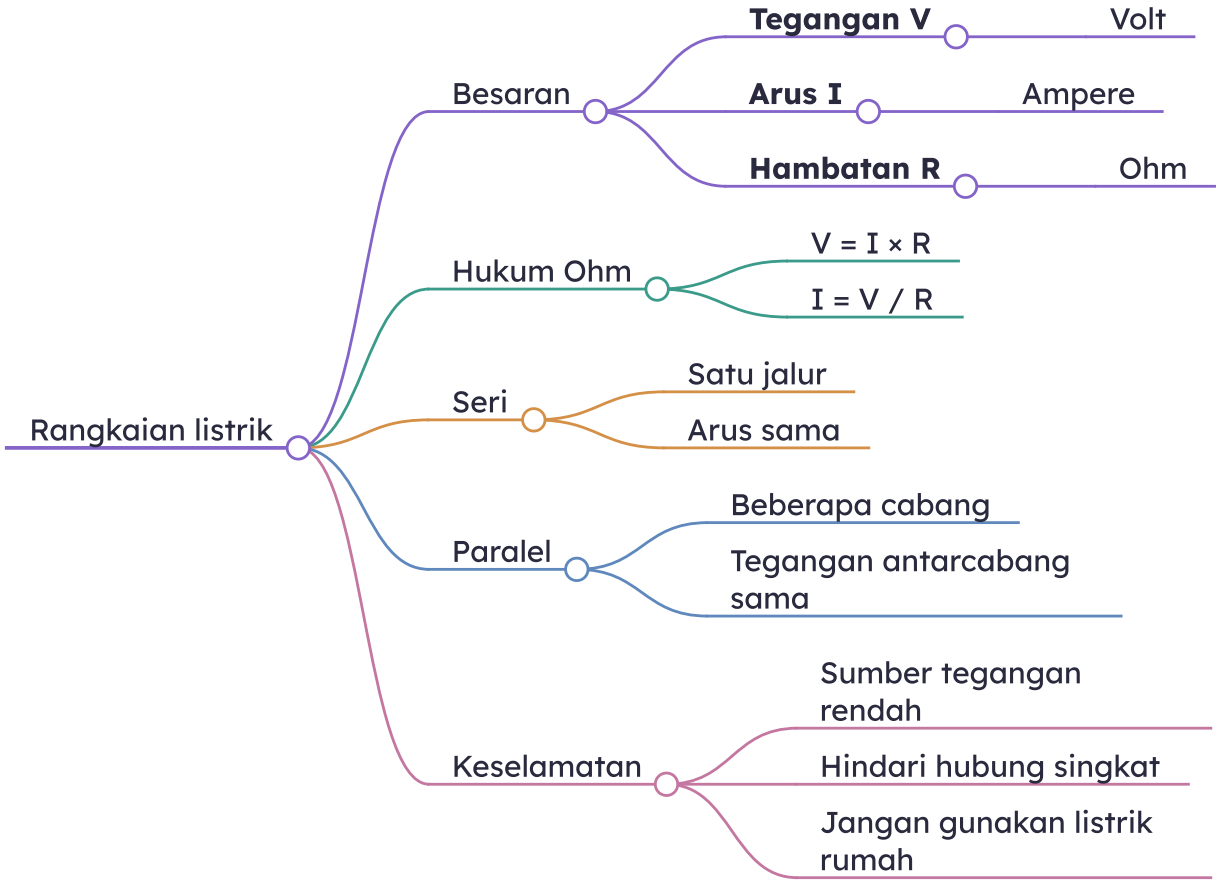
# Rangkaian listrik

Bedakan tegangan, arus, hambatan, dan susunan komponen pada rangkaian sederhana.




Baca satu cabang. Tutup rinciannya, lalu jelaskan kembali dengan kata-katamu sendiri.