
Obwody elektryczne

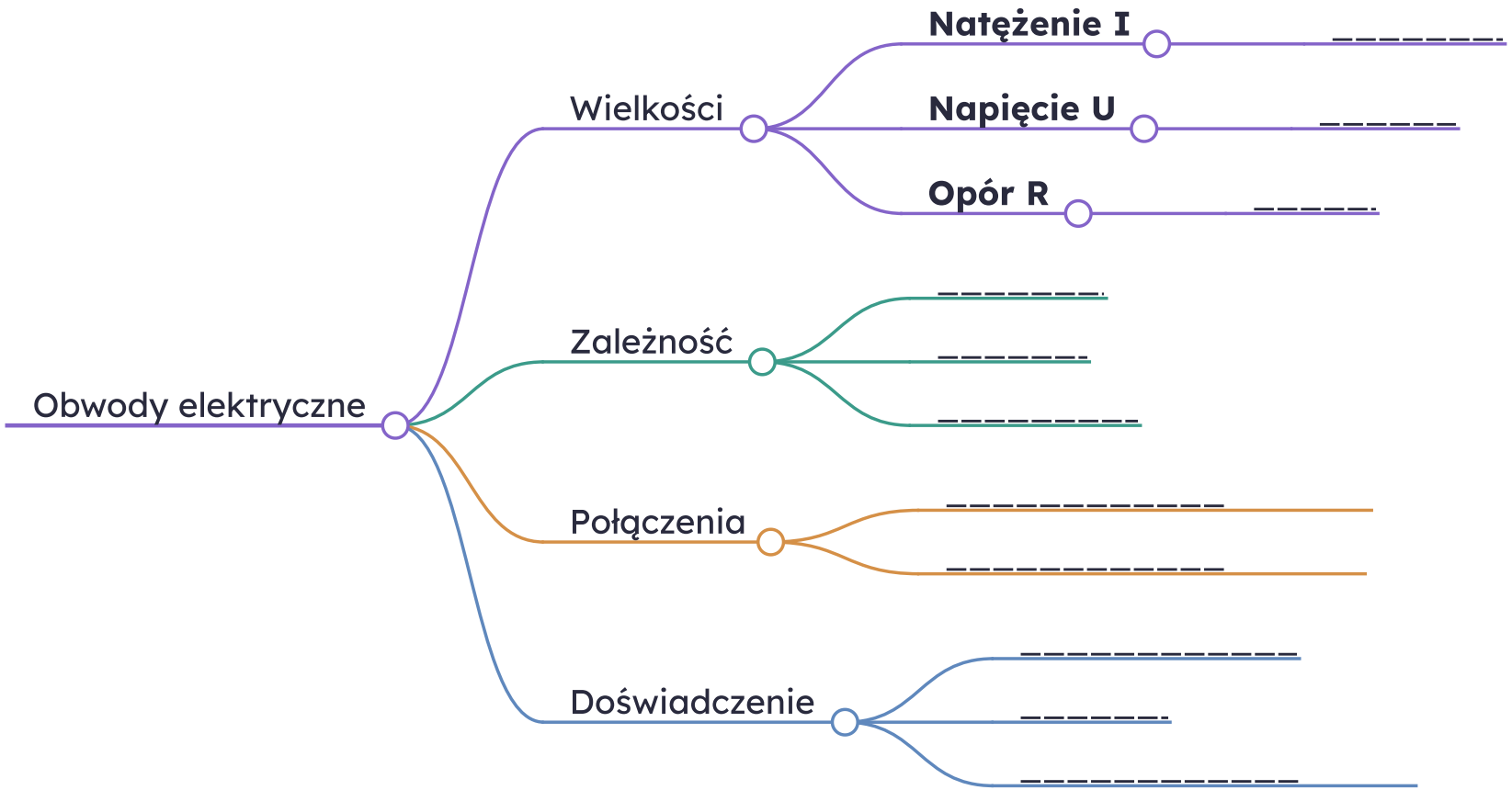
Uzupełnij gałęzie z pamięci słowami kluczowymi i wyjaśnieniami. Porównaj z odpowiedziami na następnej stronie.



Imię i nazwisko _____ Data _____

Obwody elektryczne

Odróżnij natężenie, napięcie i opór.

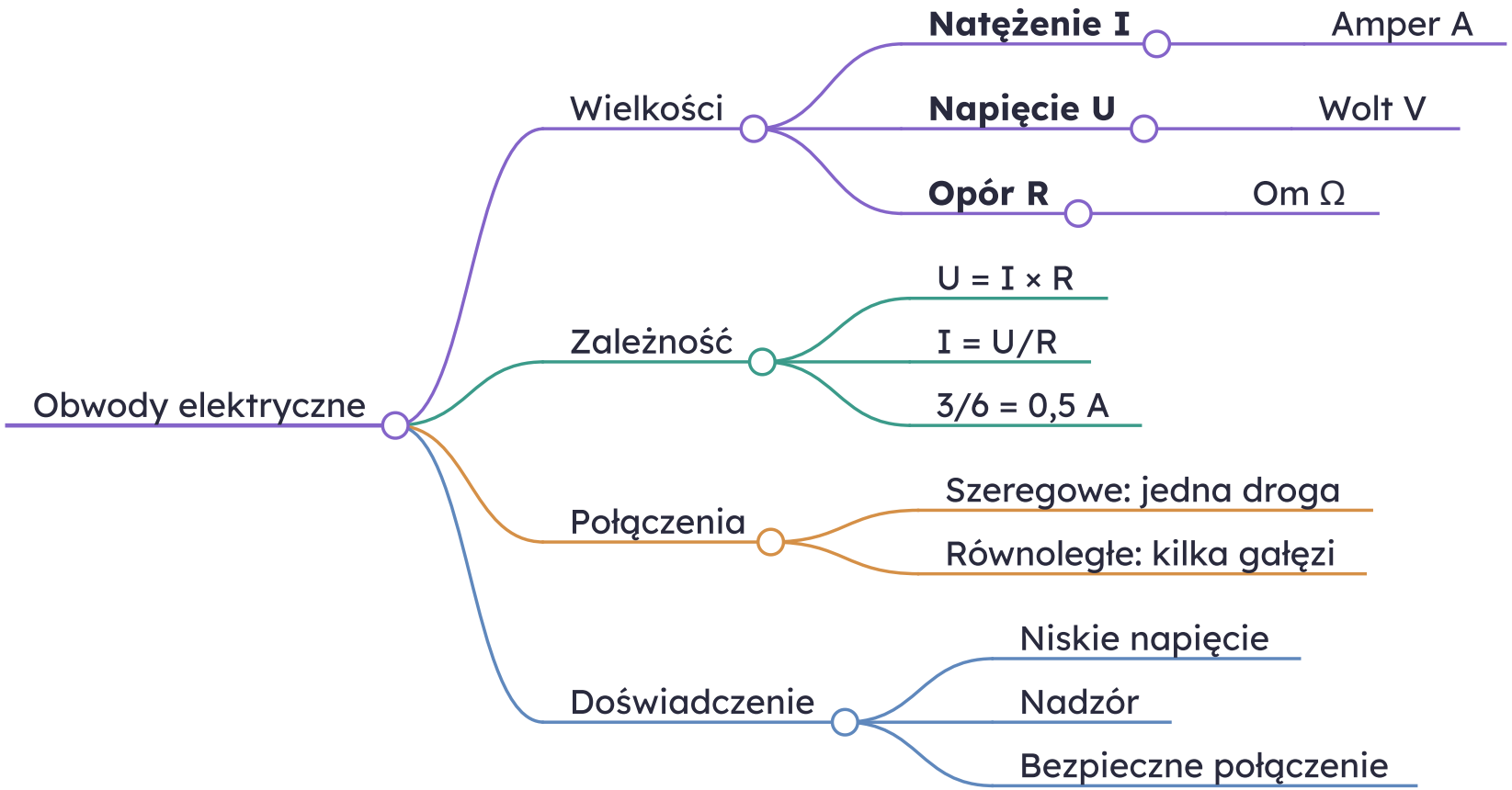

Czytaj po jednej gałęzi. Potem zasłoń szczegóły i spróbuj wyjaśnić je własnymi słowami.